

LU02 - Logikgatter

- NAND entspricht NOT AND
- NOR entspricht NOT OR

Die Schaltungen für NAND und NOR lassen sich elektronisch mit zwei Transistoren bauen, während AND und OR drei Transistoren benötigen. Viele Computer basieren deshalb auf NAND und NOR-Logikgattern.



Marcel Suter

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m114/learningunits/lu02/loesungen/logikgatter>



Last update: **2024/03/28 14:07**